
LYCÉE JOLIOT-CURIE	Les schémas en domestique	2PEL_
		Nom :
	Eclairage / divers	Date :
		Note : /20

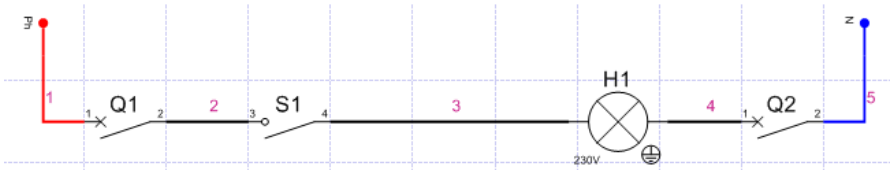


Voici les schémas développés (ou constructeurs) des principaux montages en domestique.
On vous demande de réaliser le schéma de branchement.


1) Le simple allumage




2) Le double allumage

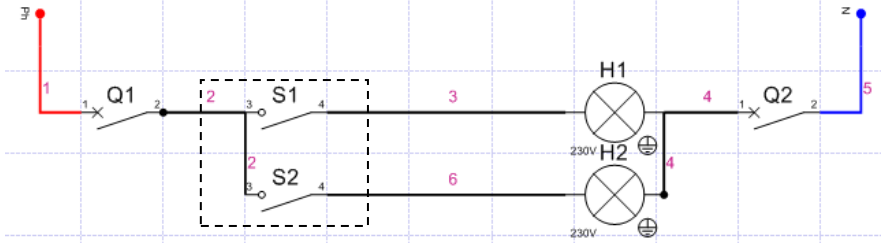


3) Le va et vient :

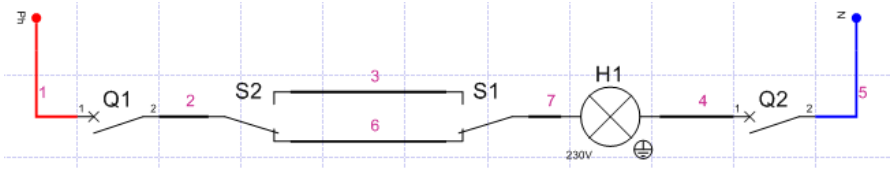

4) Le double va et vient :

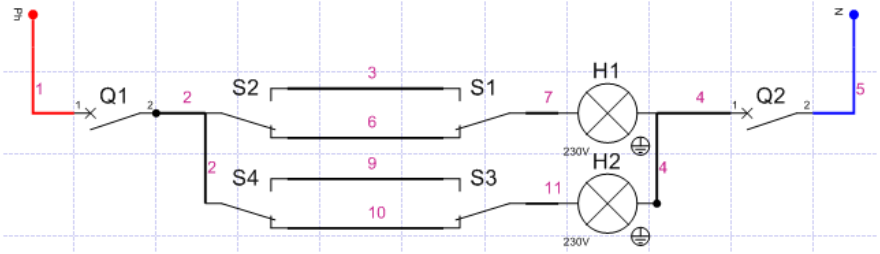


5) Le télérupteur :

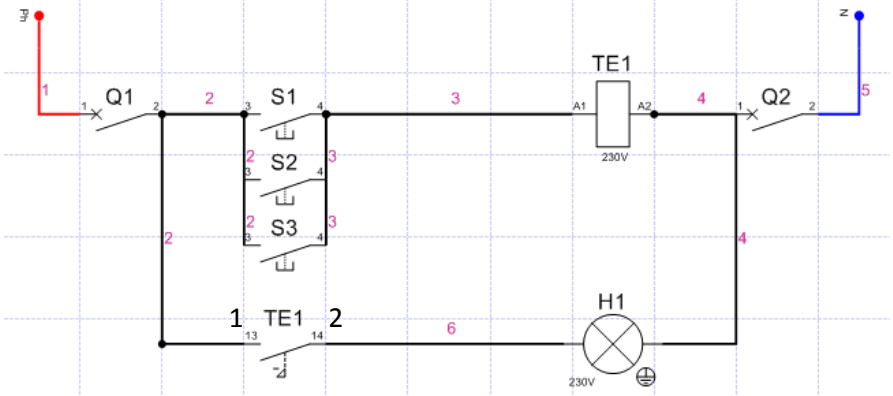


LYCÉE JOLIOT-CURIE	Les schémas en domestique	2PEL_
		Nom :
	Eclairage / divers	Date :
		Note : /20




6) La minuterie

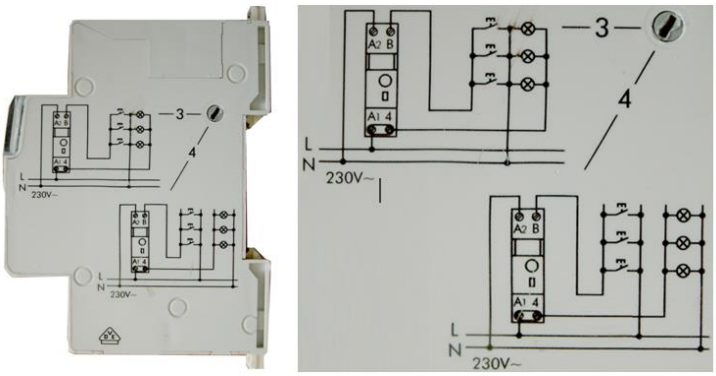

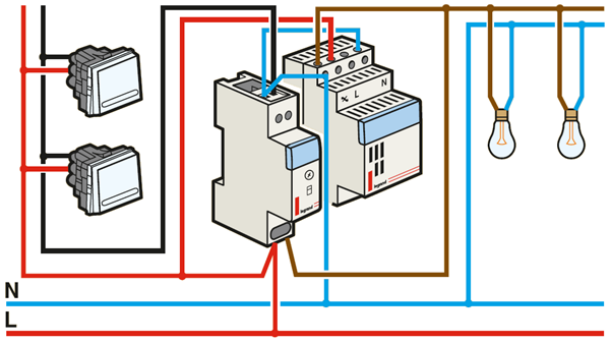
7) La minuterie avec préavis d'extinction :



8) Interrupteur crépusculaire

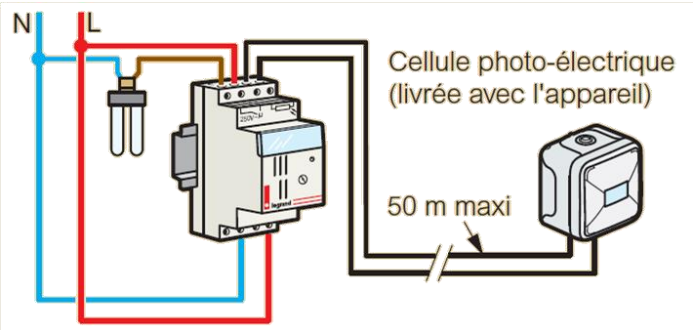

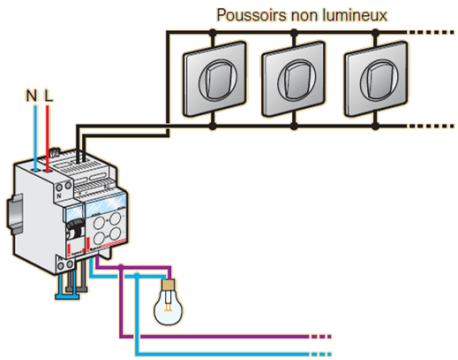
9) Télévariateur pour lampes incandescentes



LYCÉE JOLIOT-CURIE	**Les schémas en domestique**	***2PEL_***
		Nom :
	Eclairage / divers	Date :
		Note : /20




1) <u>Le simple allumage</u>

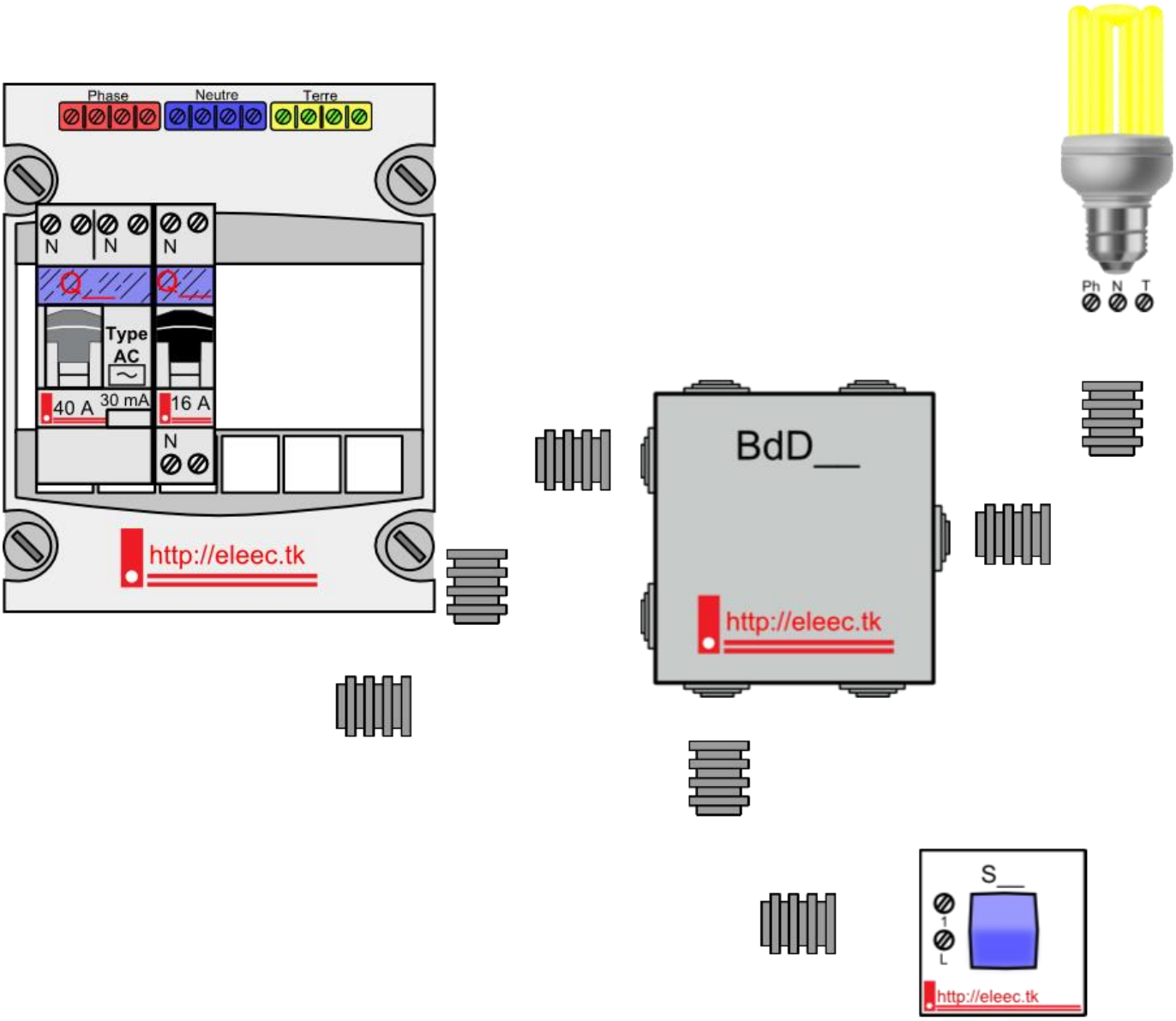


LYCÉE JOLIOT-CURIE	Les schémas en domestique	2PEL_
		Nom :
	Eclairage / divers	Date :
		Note : /20



2) Le double allumage

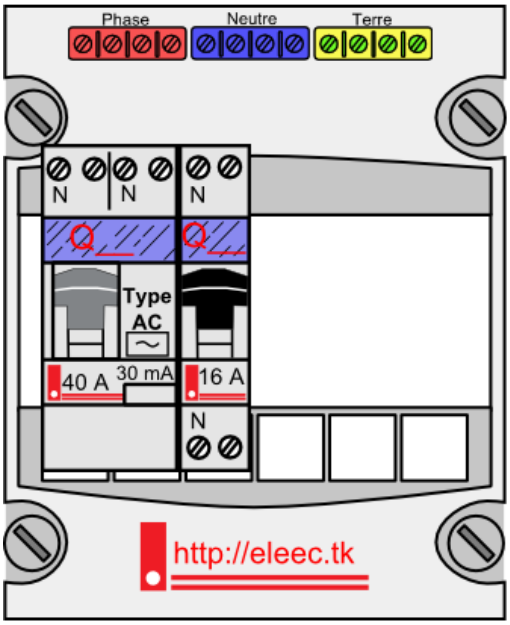




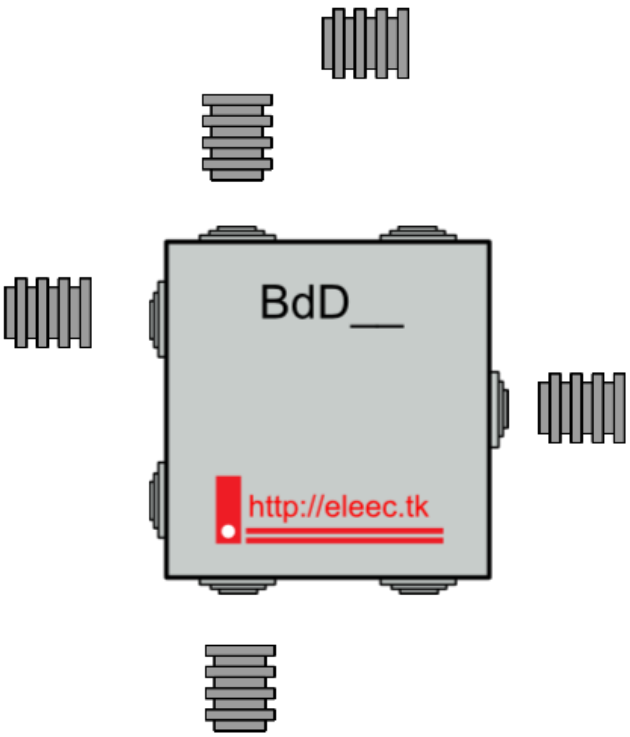




LYCÉE JOLIOT-CURIE	Les schémas en domestique	2PEL_	
		Nom :	
	Eclairage / divers	Date :	
		Note : /20	

3) Le va et vient :

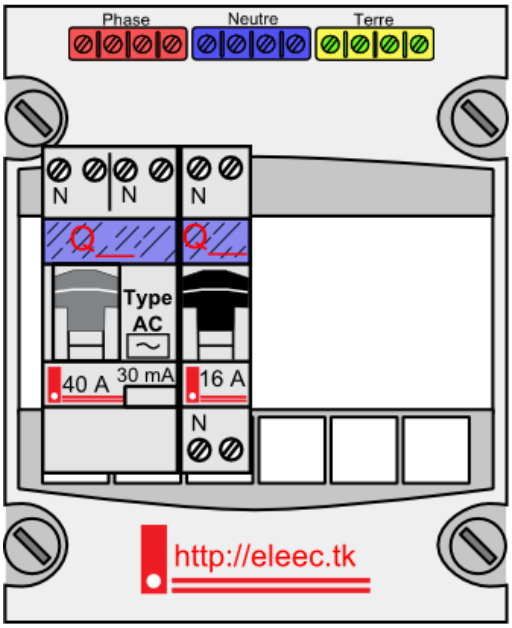




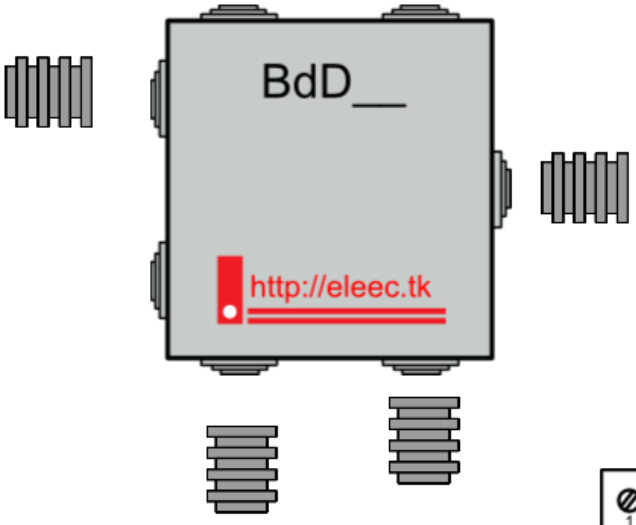







4) Le double va et vient :

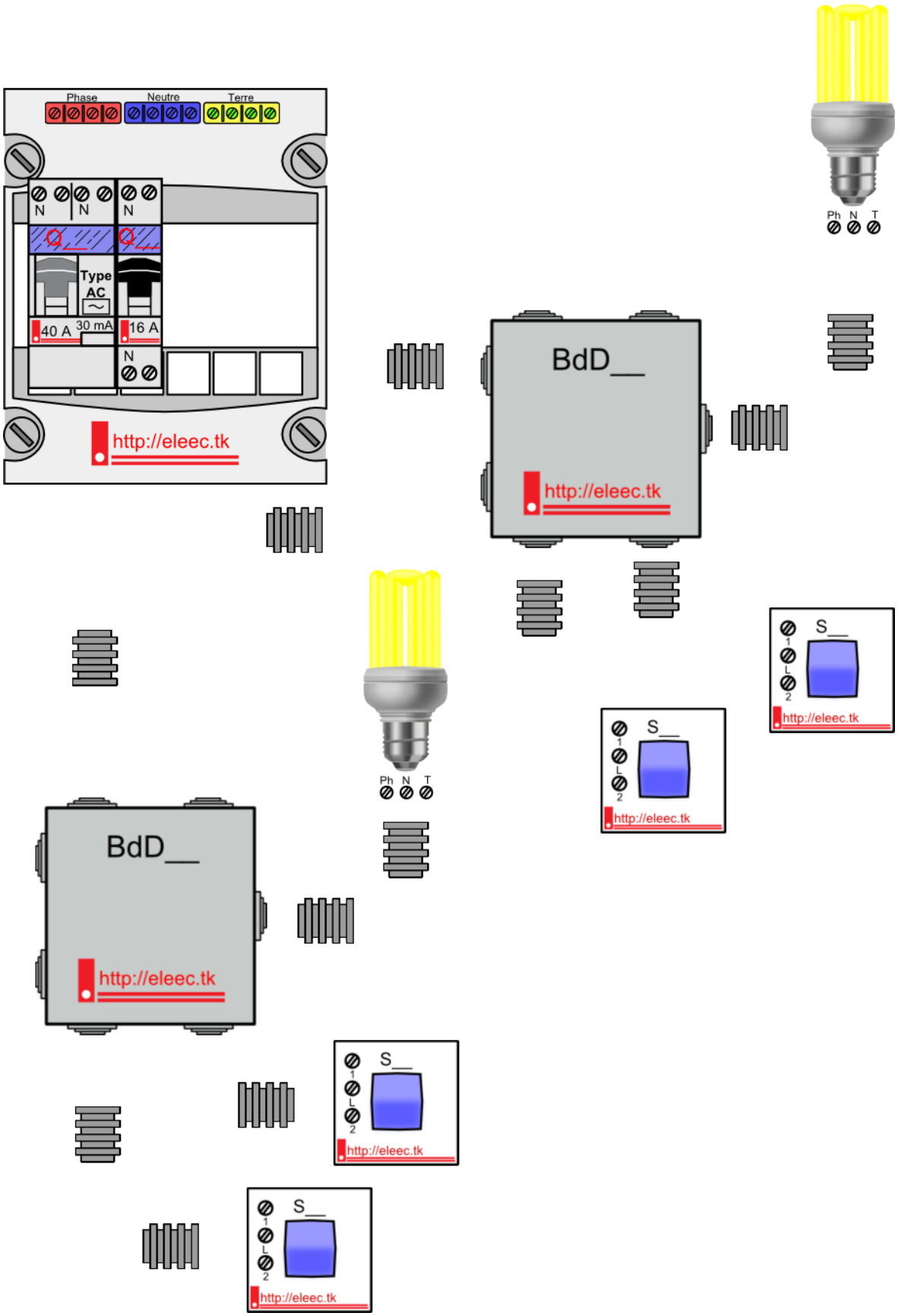


5) Le télérupteur :

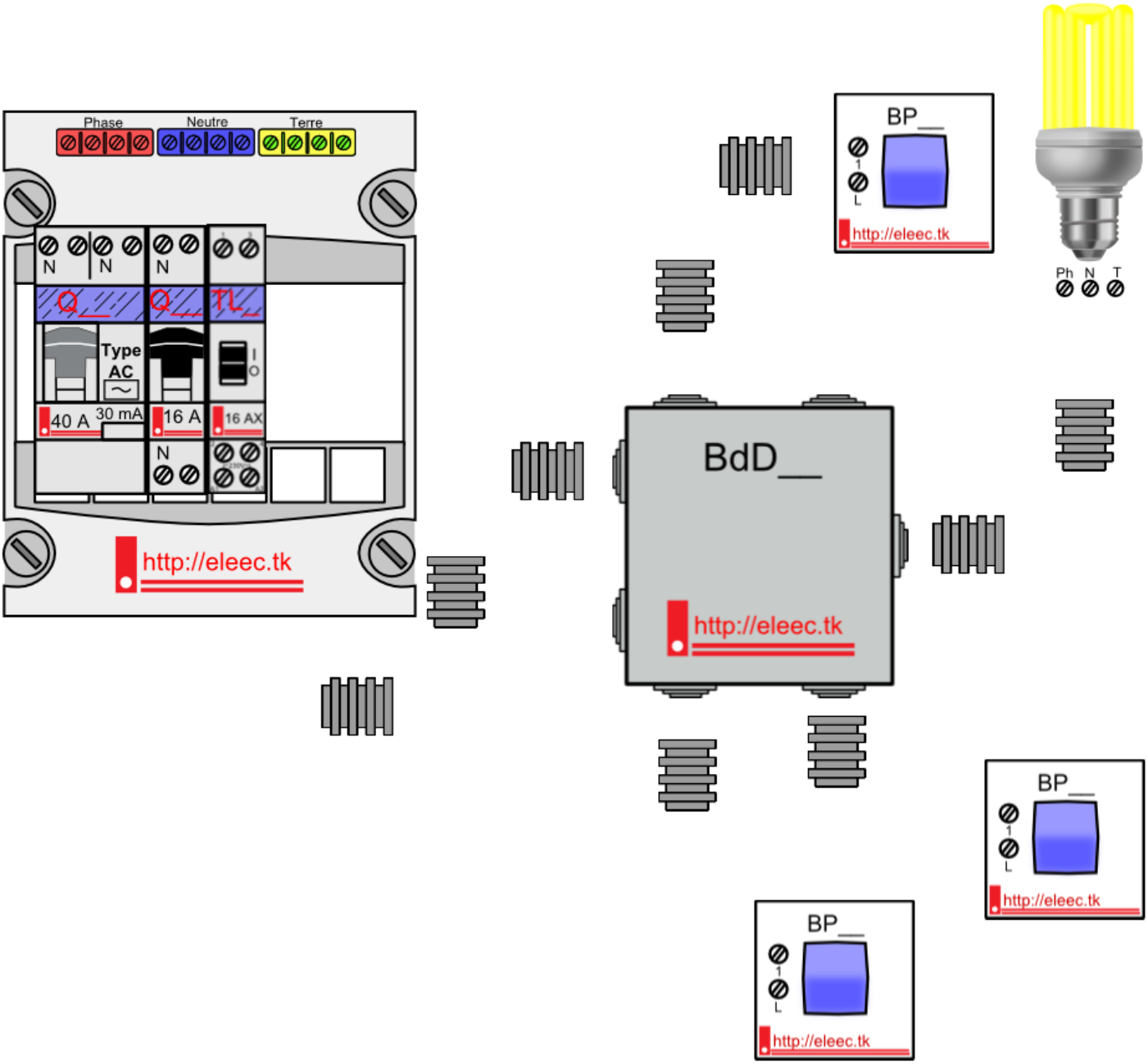


6) La minuterie 3 fils

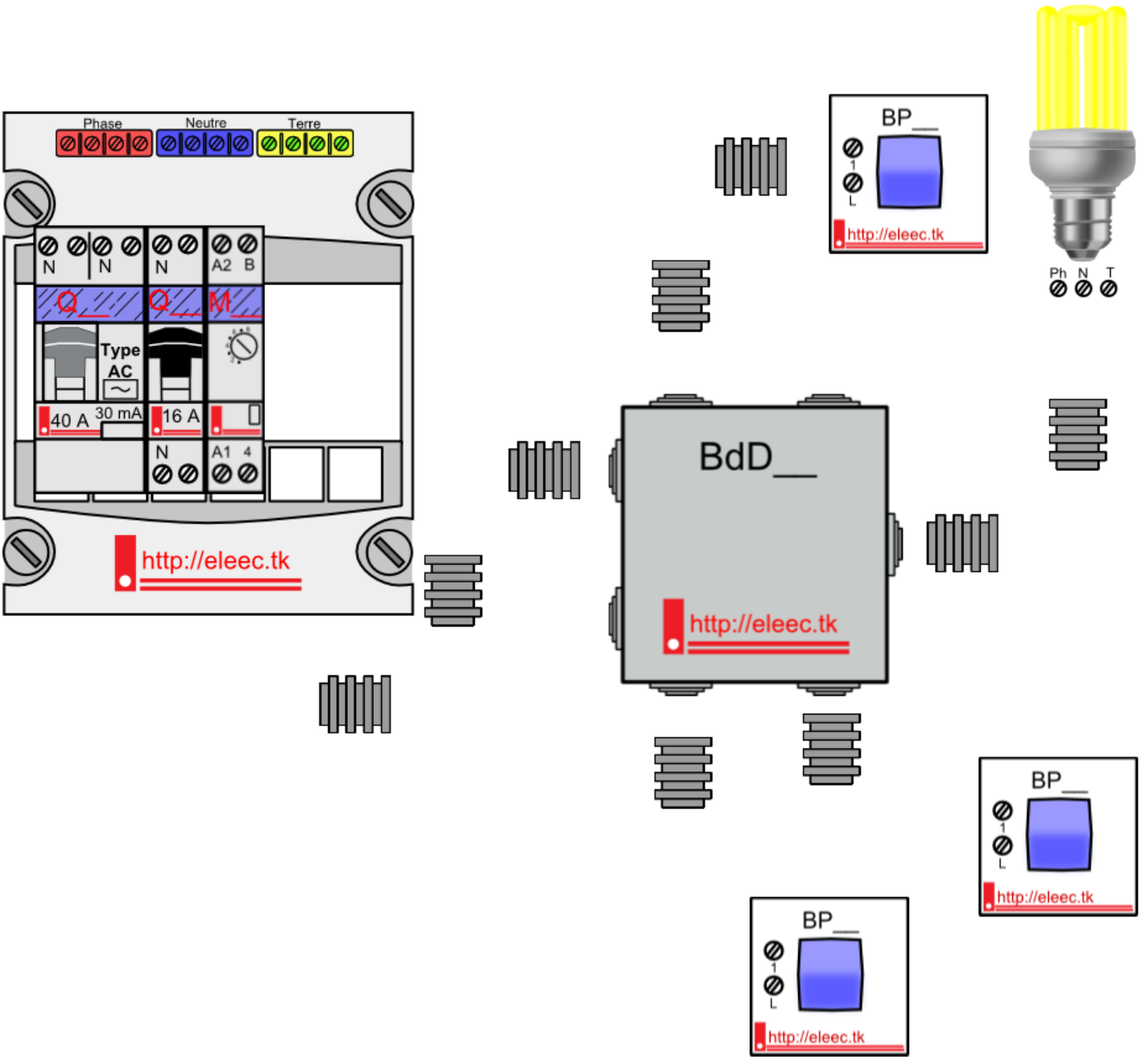

7) La minuterie 4 fils

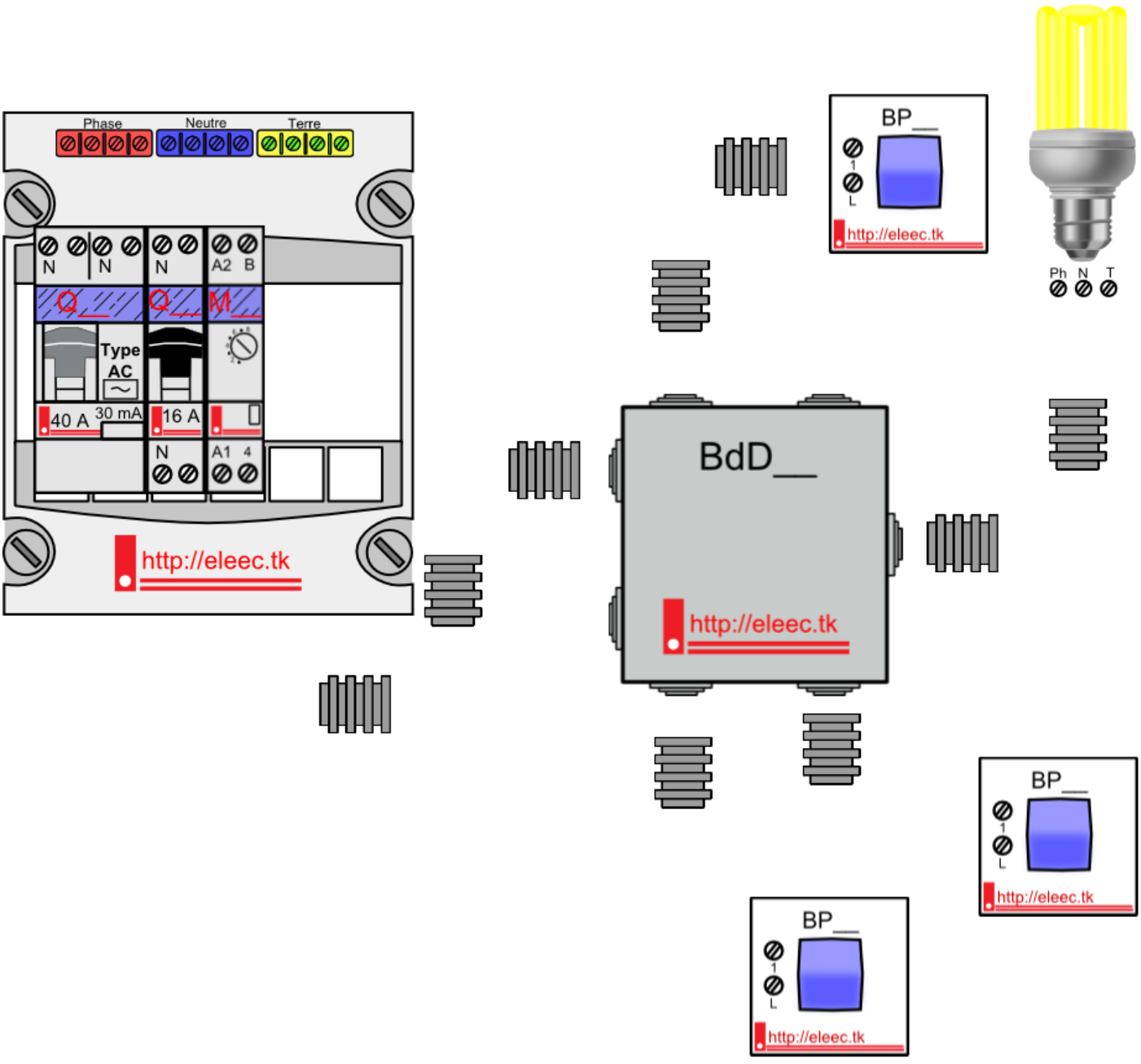


8) La minuterie multifonction

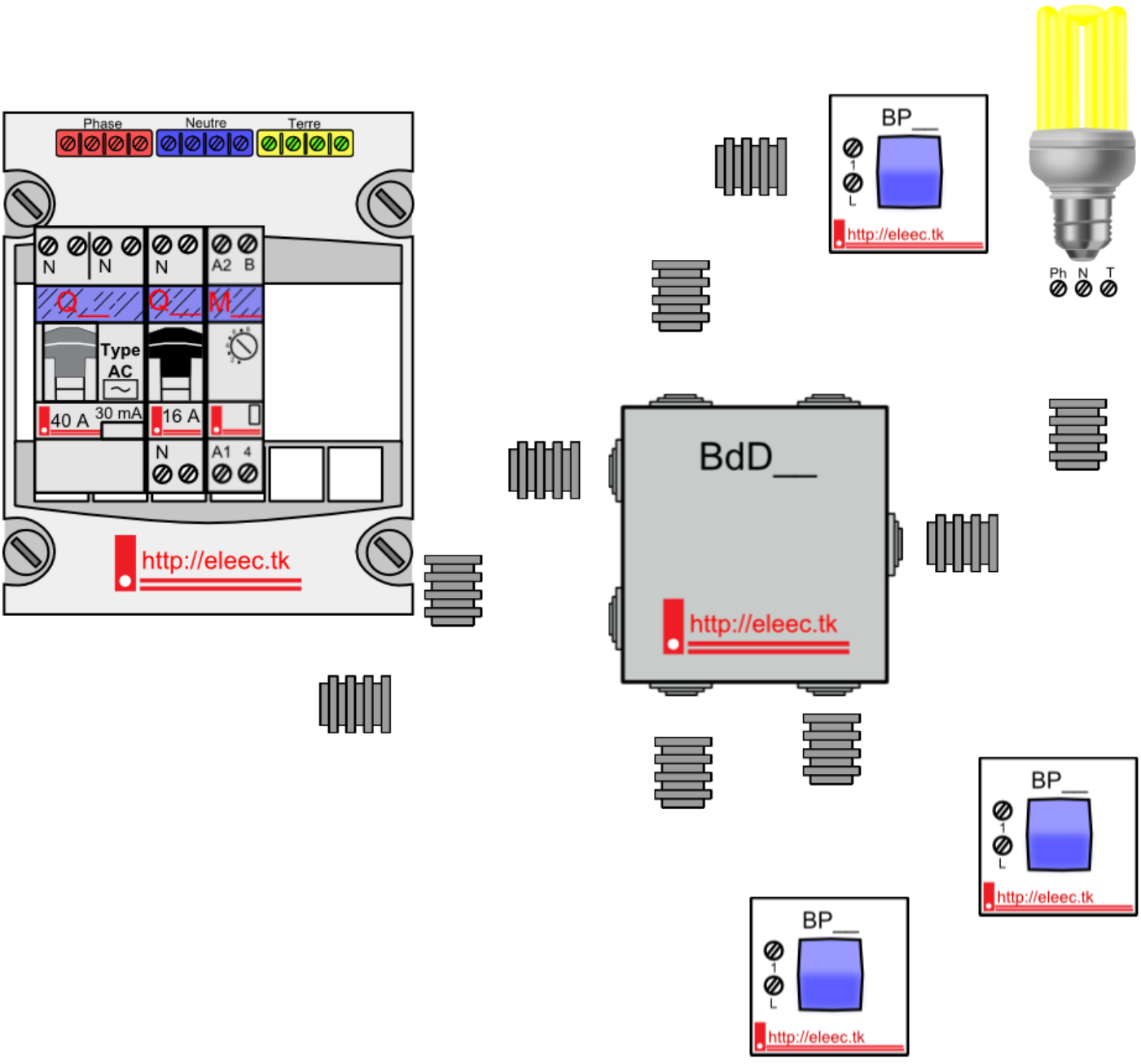


LYCÉE JOLIOT-CURIE	Les schémas en domestique	2PEL_	
		Nom :	
	Eclairage / divers	Date :	
		Note : /20	

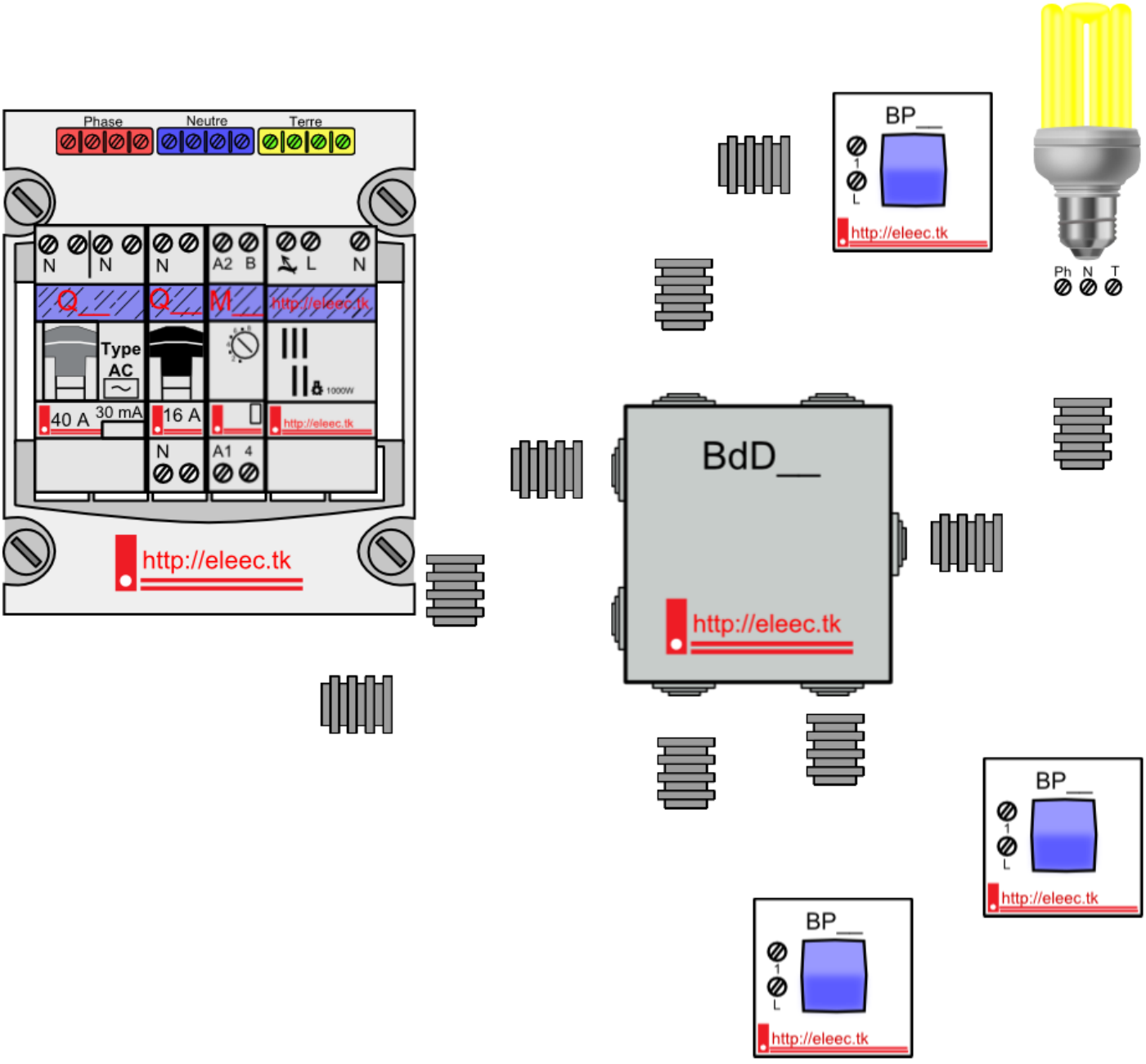9) La minuterie avec préavis d'extinction :




LYCÉE JOLIOT-CURIE	Les schémas en domestique	2PEL_	
		Nom :	
	Eclairage / divers	Date :	
		Note : /20	

10) Interrupteur crépusculaire

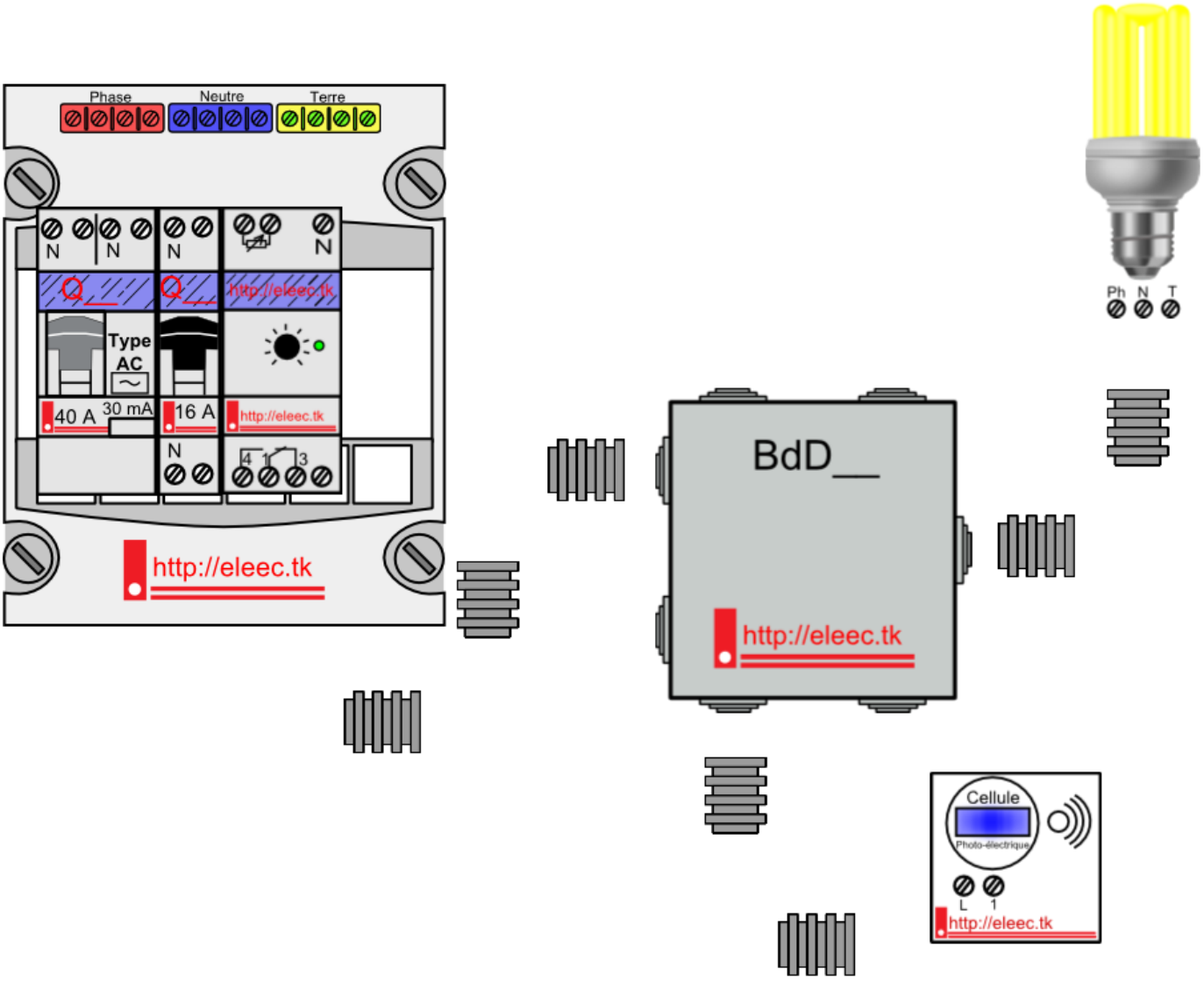


LYCÉE JOLIOT-CURIE	Les schémas en domestique	2PEL_	
		Nom :	
	Eclairage / divers	Date :	
		Note : /20	

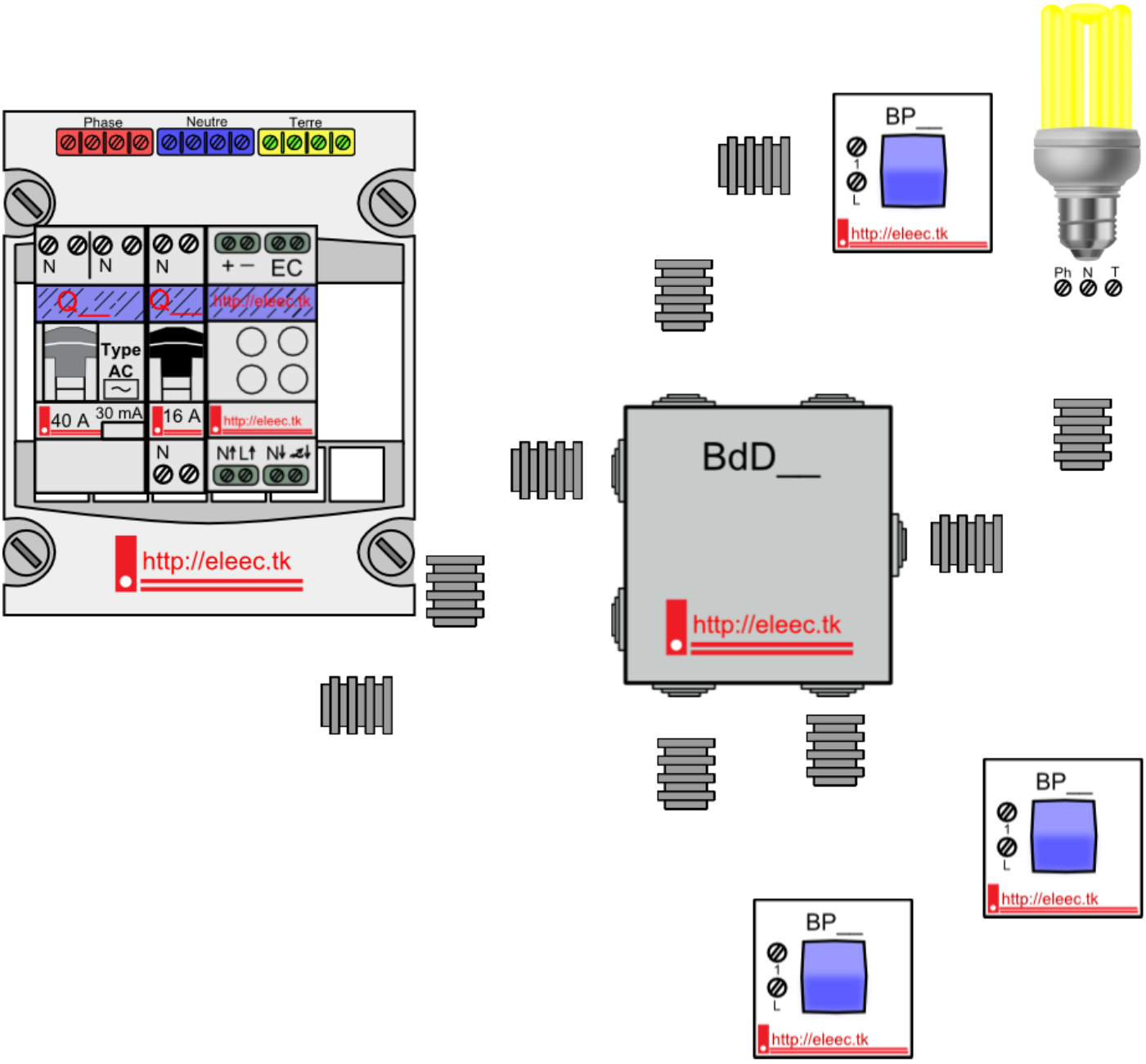11) Télévariateur pour lampes incandescentes




LYCÉE JOLIOT-CURIE	Les schémas en domestique	2PEL_	
		Nom :	
	Eclairage / divers	Date :	
		Note : /20	

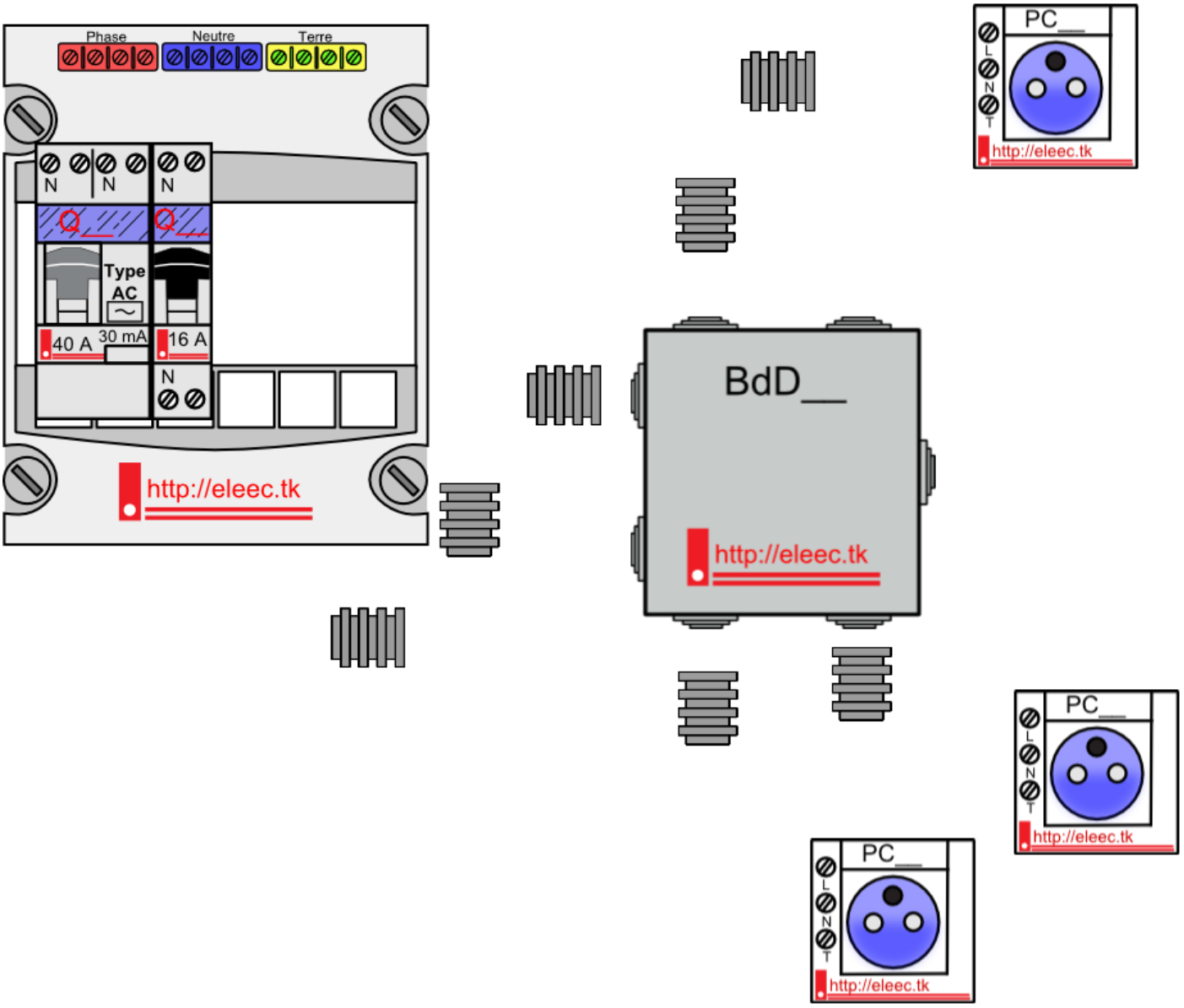12) Télévariateur pour lampes incandescentes




LYCÉE JOLIOT-CURIE	**Les schémas en domestique**	*2PEL_*
		Nom :
	Eclairage / divers	Date :
		Note : /20

13) Prise de courant commandée

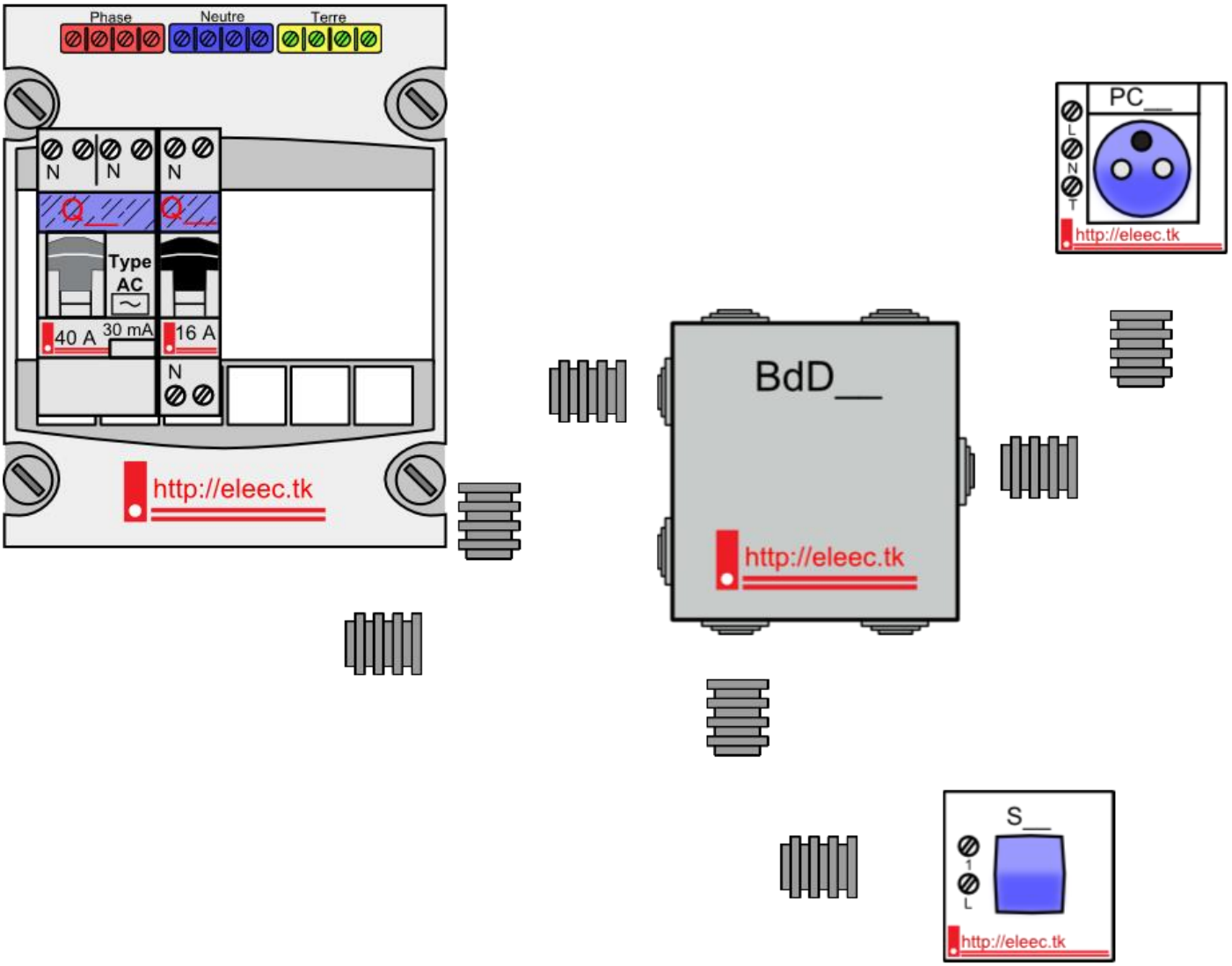


LYCÉE JOLIOT-CURIE	Les schémas en domestique	2PEL_	
		Nom :	
	Eclairage / divers	Date :	
		Note : /20	

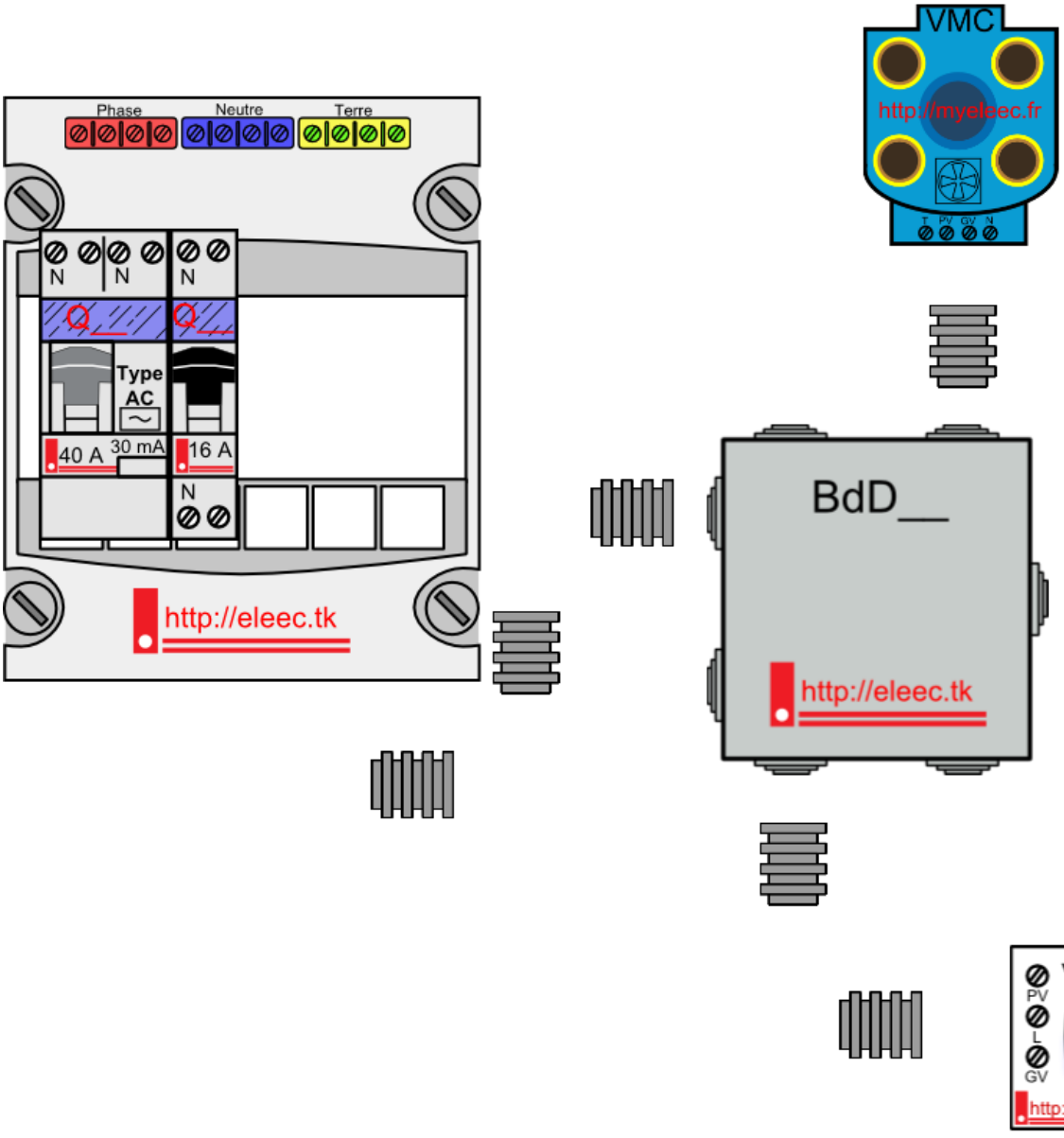14) La ventilation motorisée contrôlée (VMC)




15) Les volets roulants

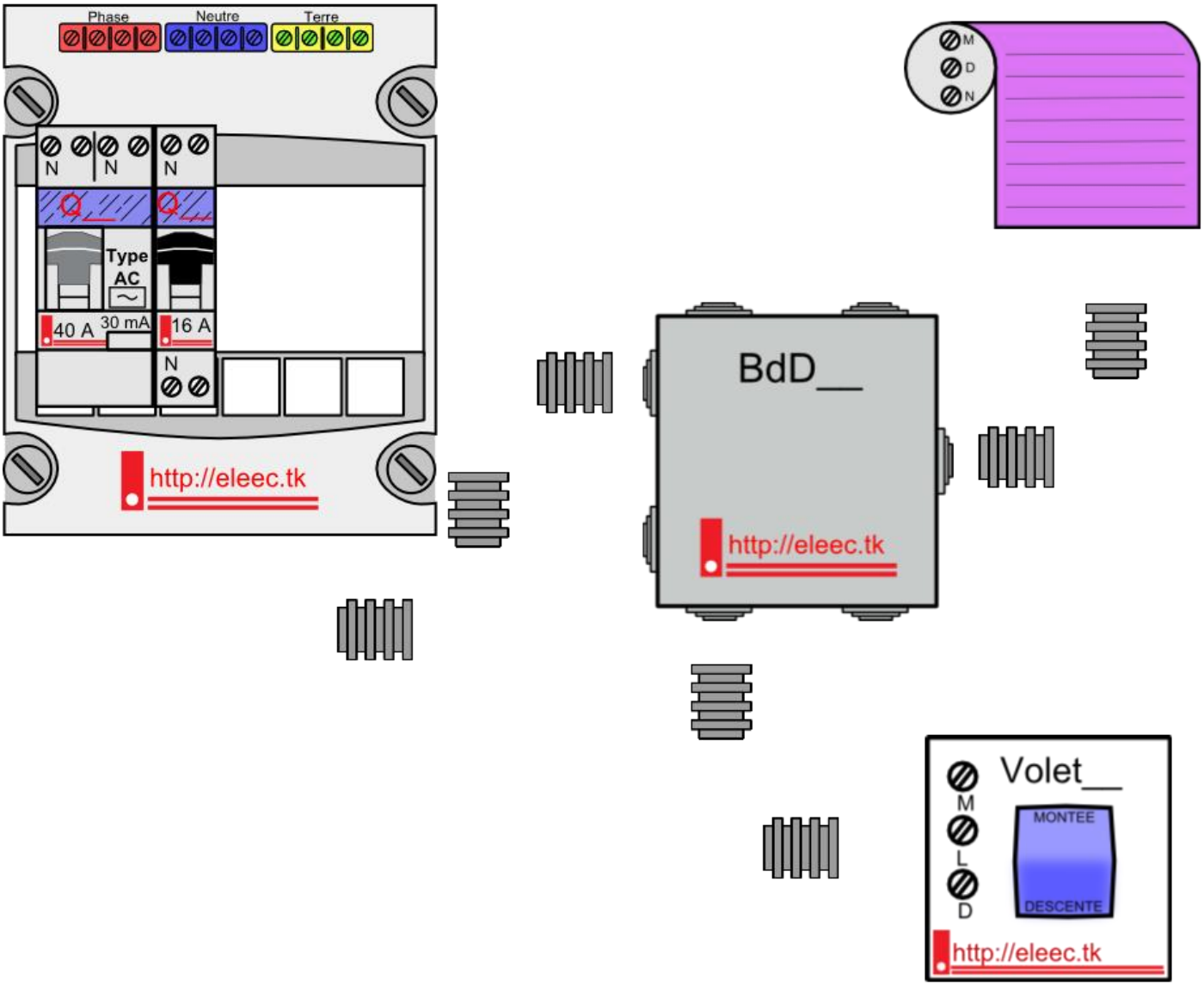


LYCÉE JOLIOT-CURIE	Les schémas en domestique	2PEL_
		Nom :
	Eclairage / divers	Date :
		Note : /20

16) La sonnerie

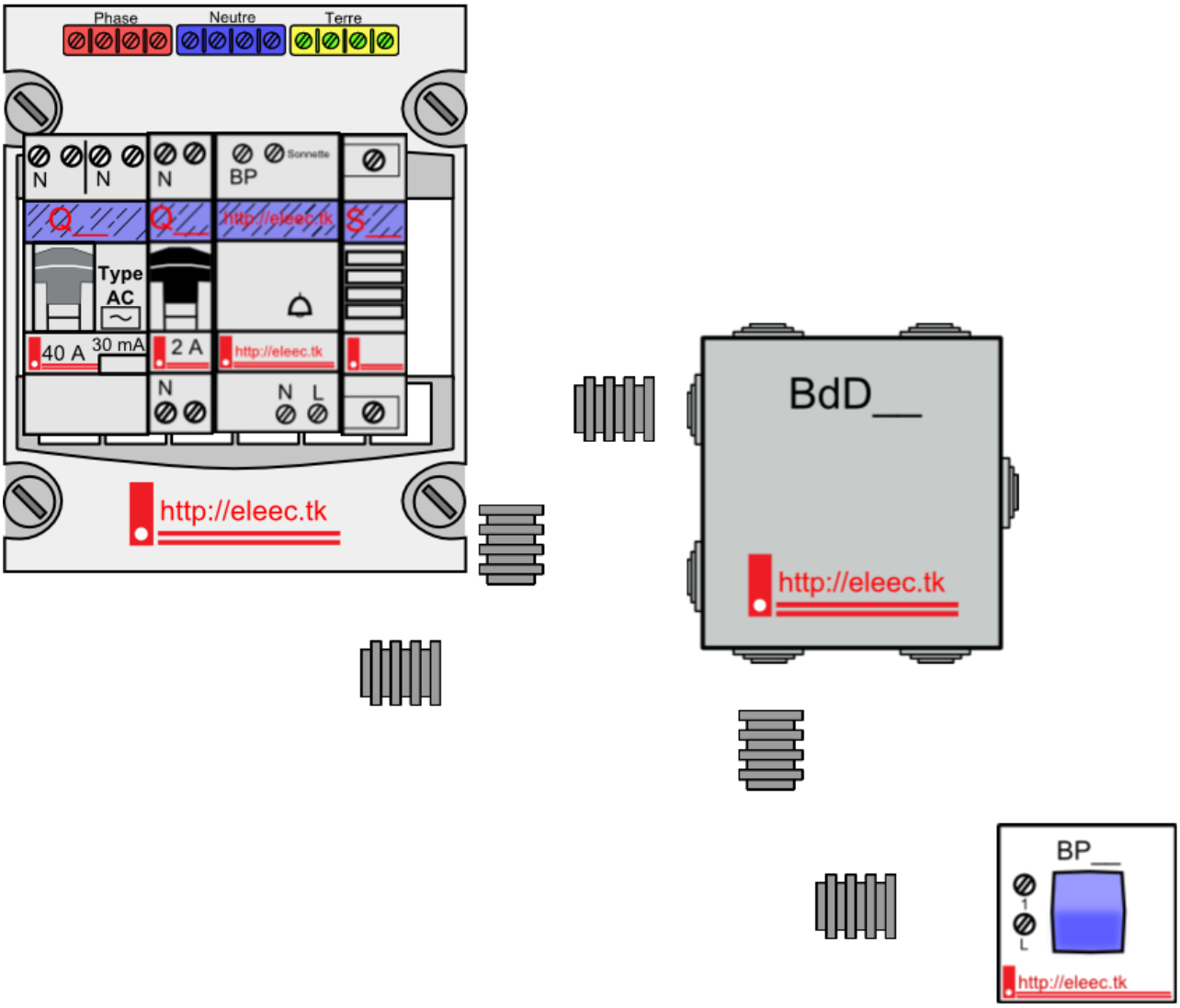


LYCÉE JOLIOT-CURIE	Les schémas en domestique	2PEL_	
		Nom :	
	Eclairage / divers	Date :	
		Note : /20	


17) Interrupteur horaire

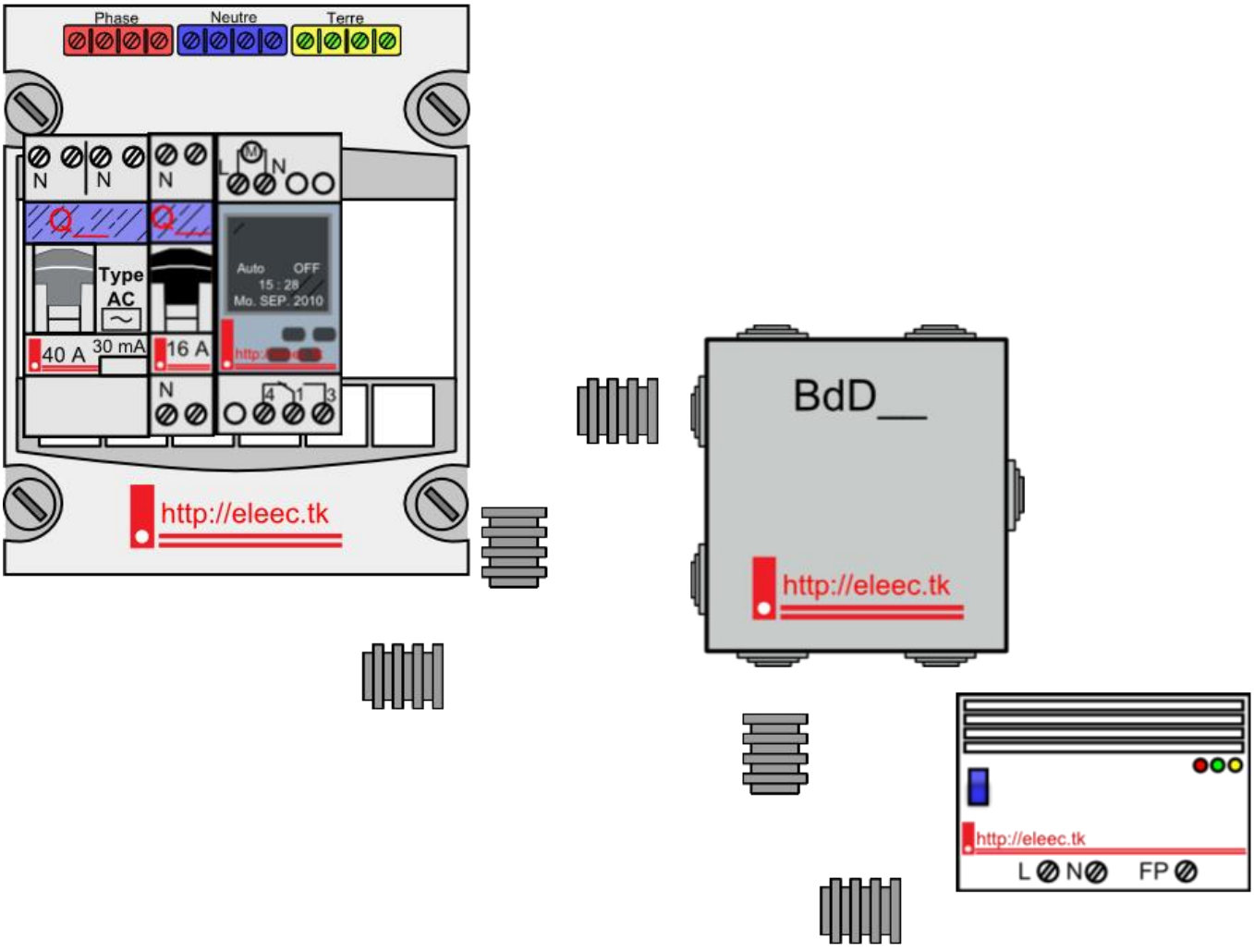


18) Interrupteur horaire analogique

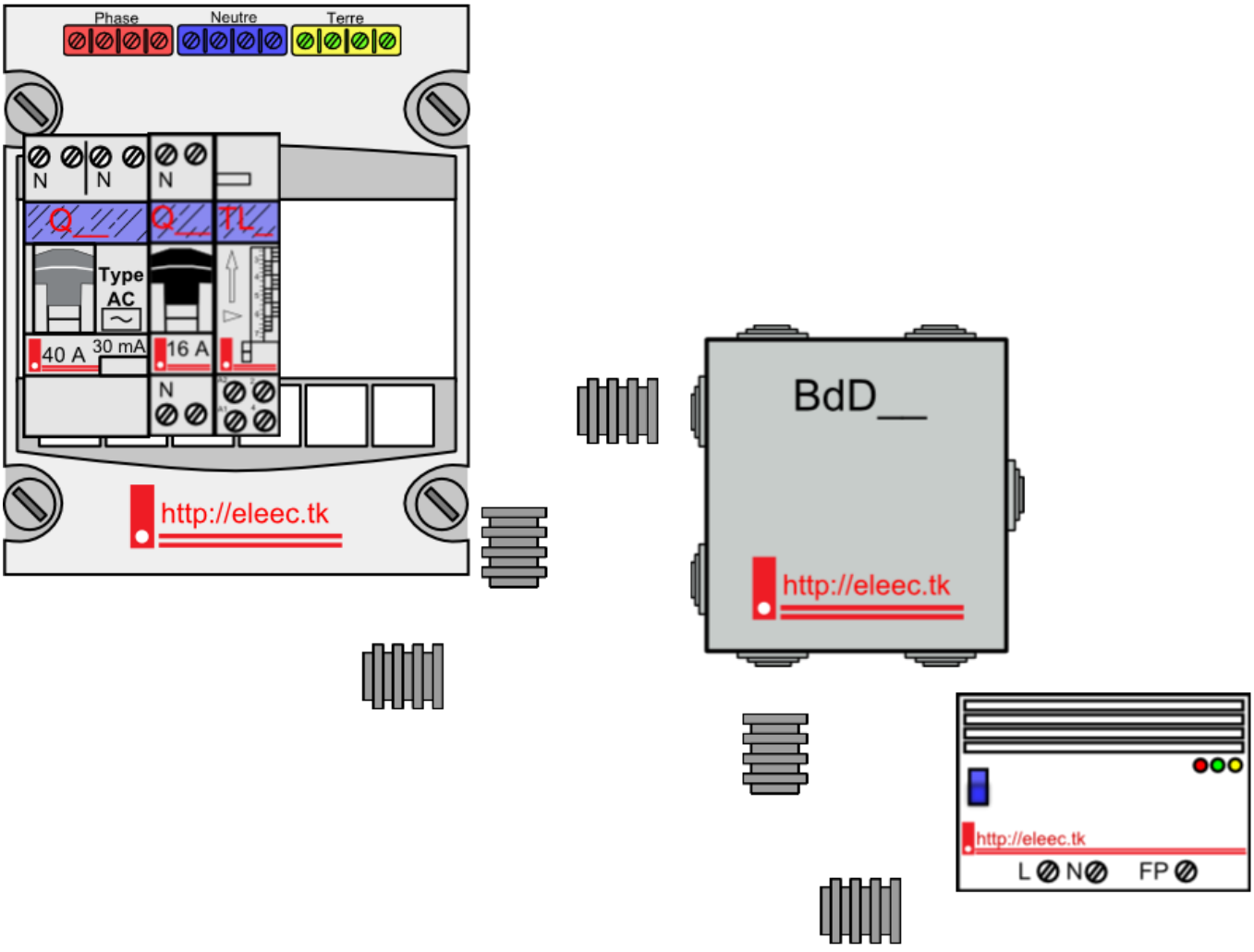

19) Le détecteur de mouvement

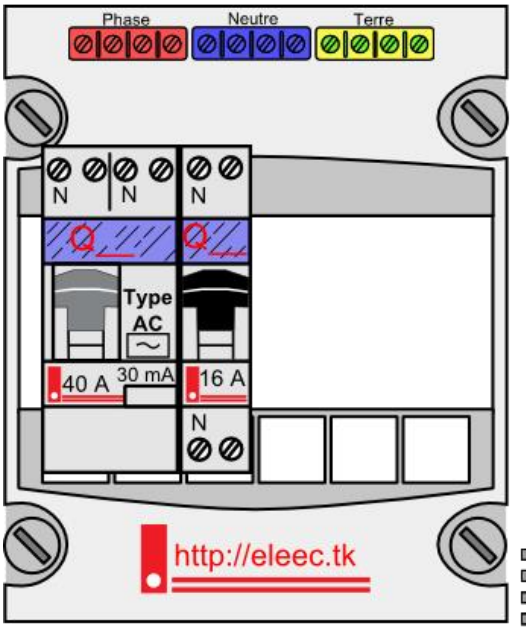




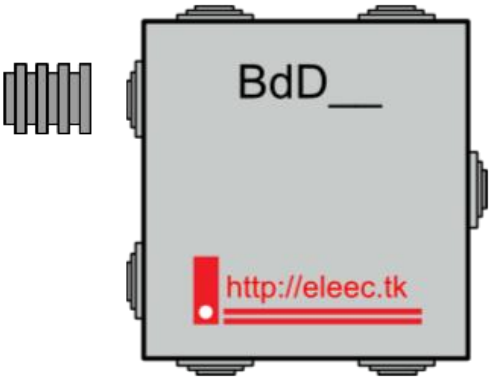




LYCÉE JOLIOT-CURIE	Les schémas en domestique	2PEL_	
		Nom :	
	Eclairage / divers	Date :	
		Note : /20	

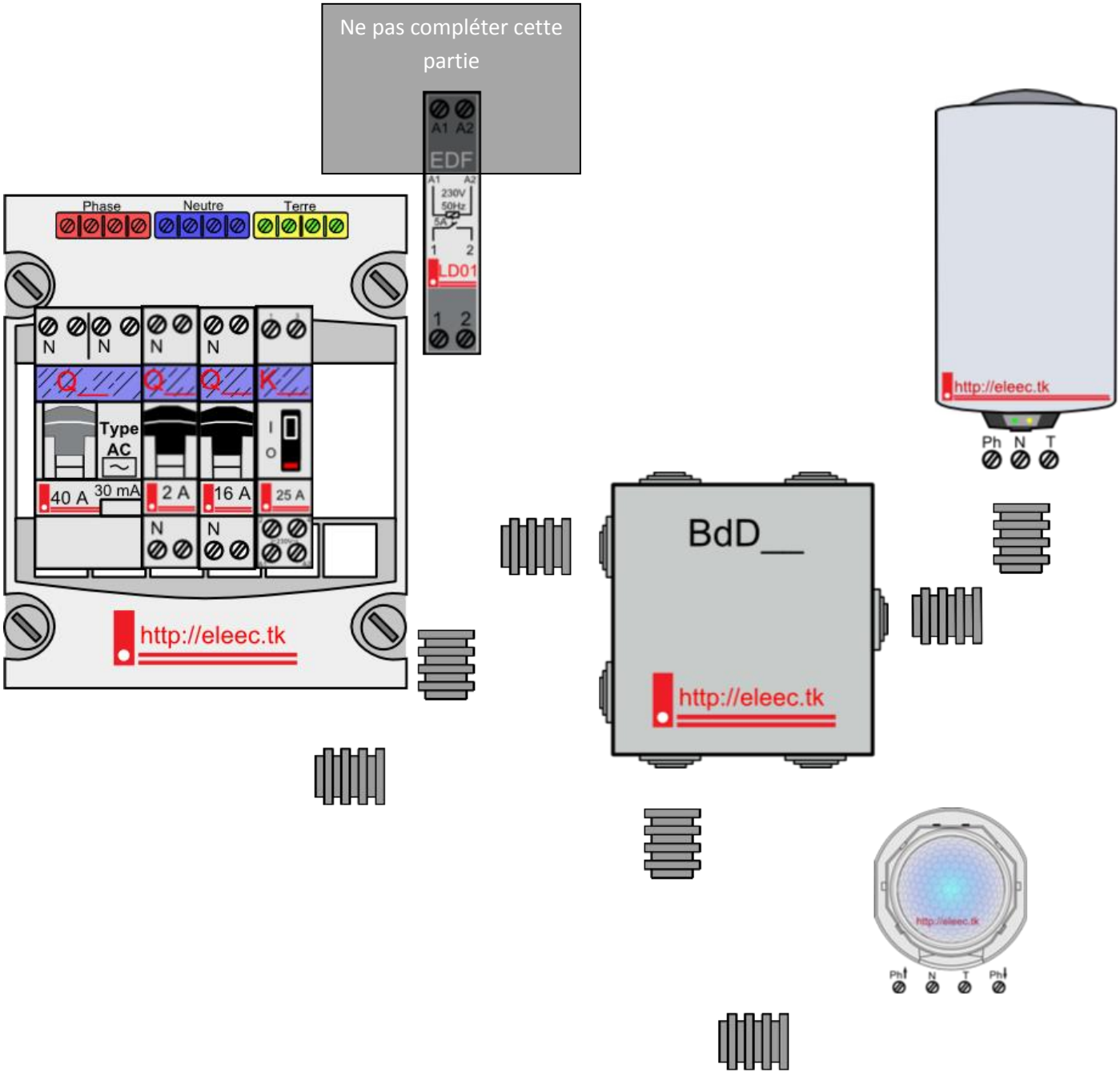20) Le chauffe-eau commandé par contacteur jour/nuit EDF



21) Gestionnaire de chauffage

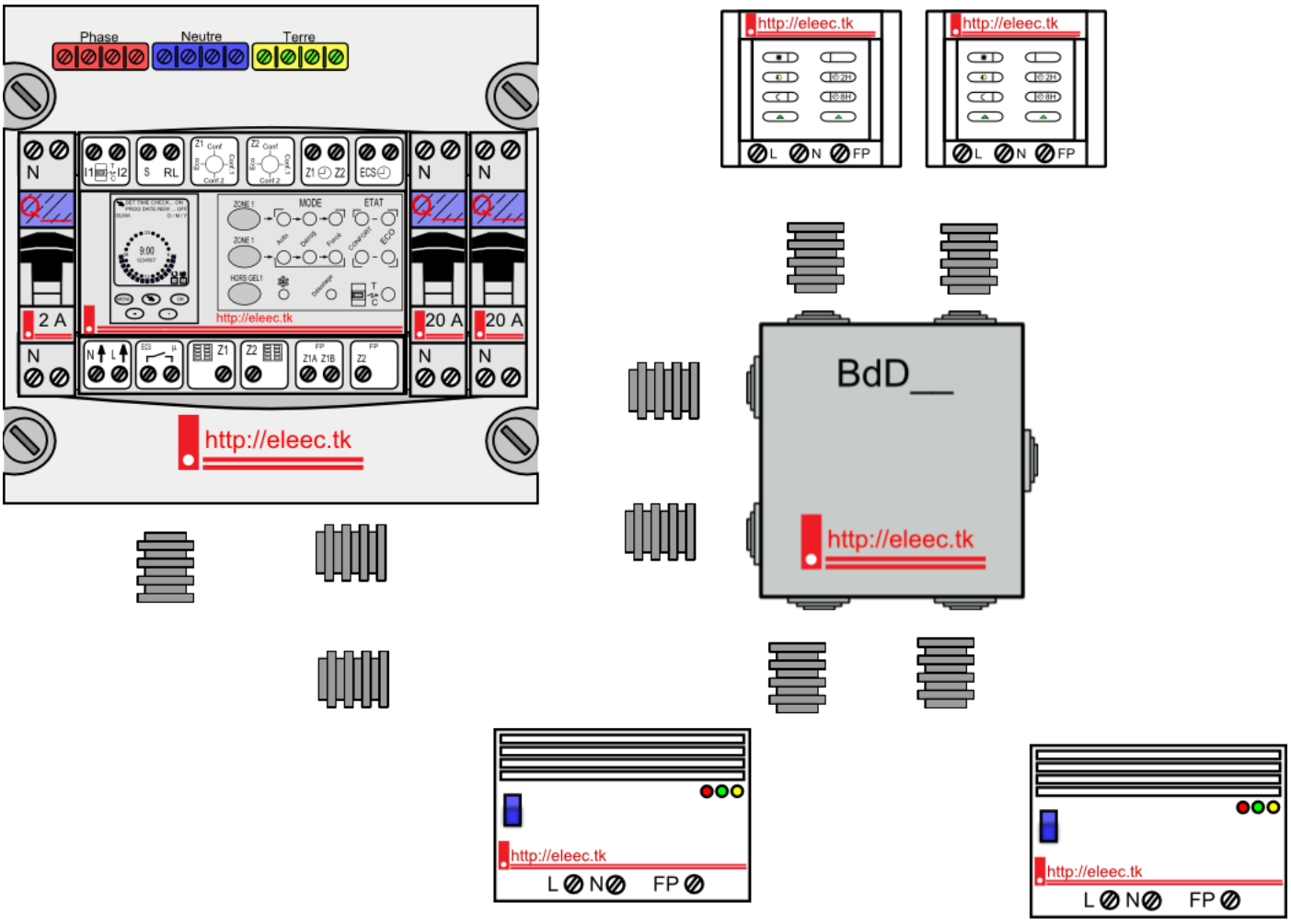

LYCÉE JOLIOT-CURIE	Les schémas en domestique	2PEL_	
		Nom :	
	Eclairage / divers	Date :	
		Note : /20	

22) La boite noire

